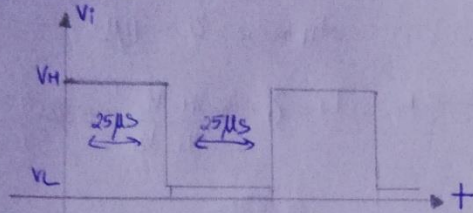


Lucrare nr

Aplicații ale circuitelor integrate, realizate cu ponti TTL

⊗ Schema 1



$$t_1 = RC \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T} = 500 \cdot 10 \cdot 10^{-9} \ln \frac{0,2 - 0,5}{0,2 - 1,5}$$

$$= 5 \cdot 10^{-6} \ln \frac{3,3}{1,3} \approx 5 \cdot 10^{-6} = 5 \mu s$$




$$T_1 = 5 \mu s$$




$$T_2 = 25 \mu s - 5 \mu s = 20 \mu s$$






$$T_3 = 25 \mu s + 5 \mu s = 30 \mu s$$

$$\tau = R \cdot C = 5 \cdot 10^{-6} = 5 \mu s$$

$$t_{r2} = \tau \cdot 2,2 = 11 \mu s$$

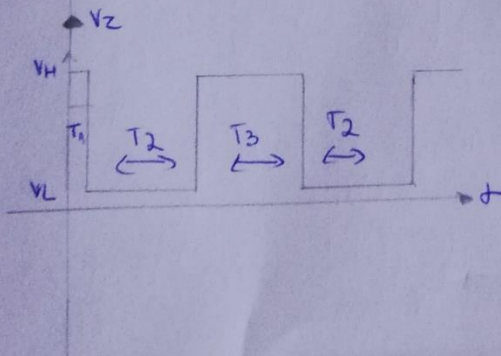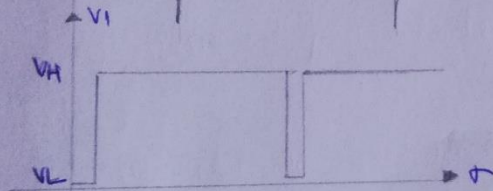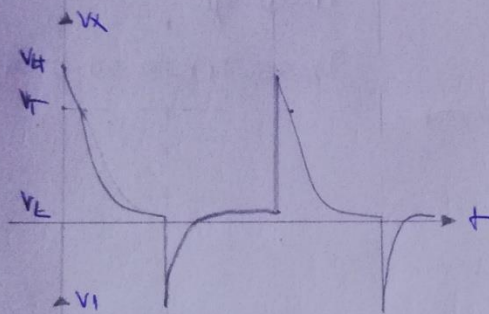


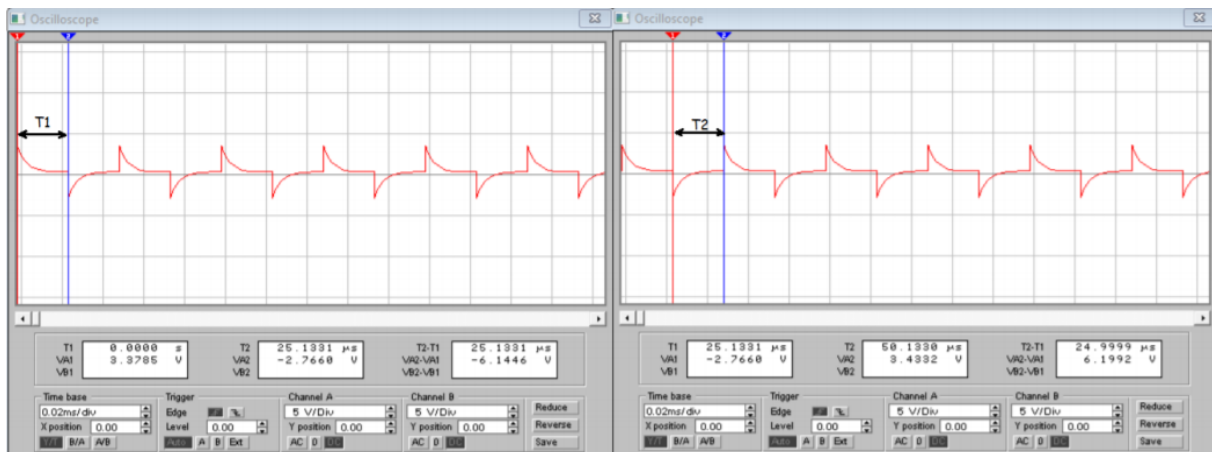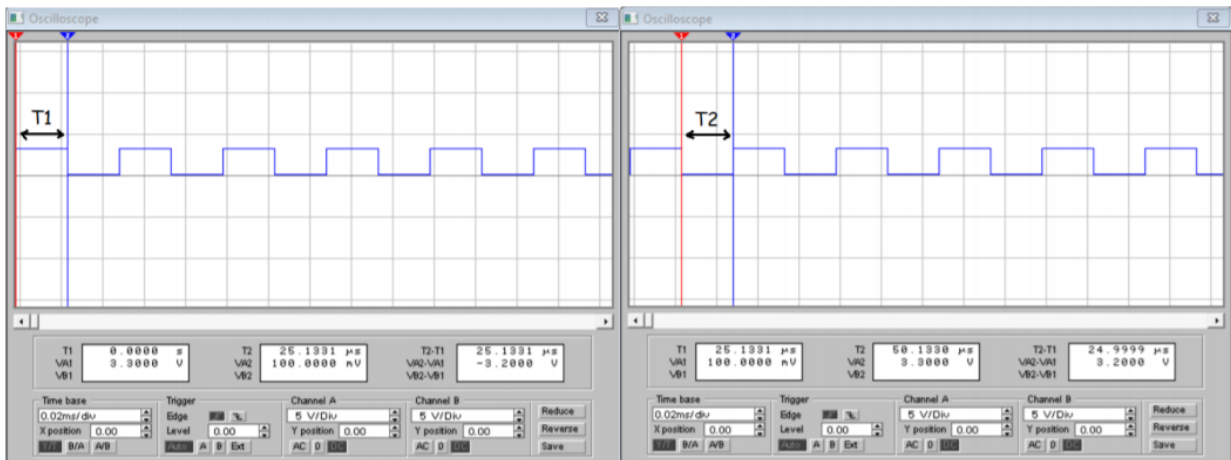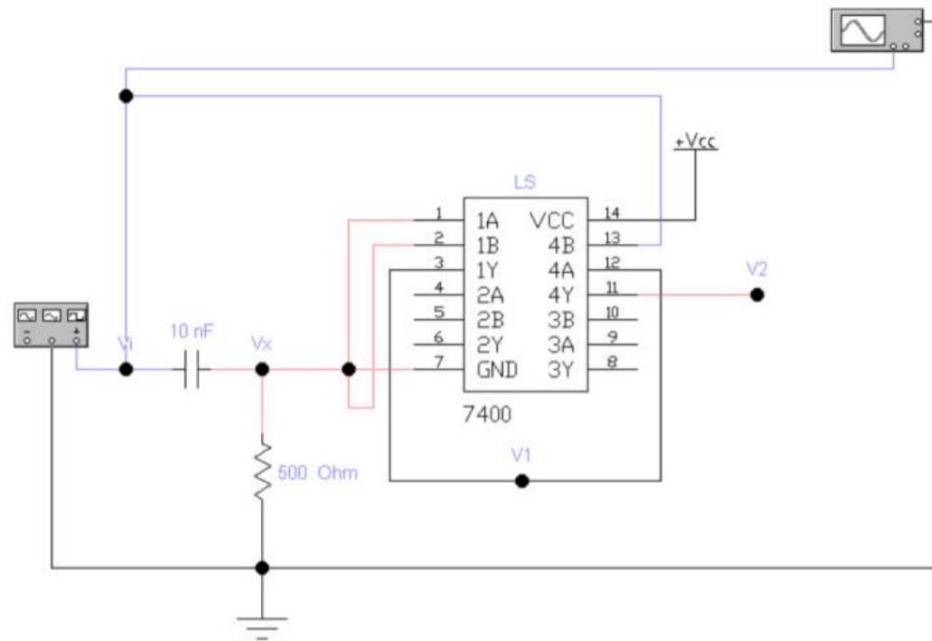

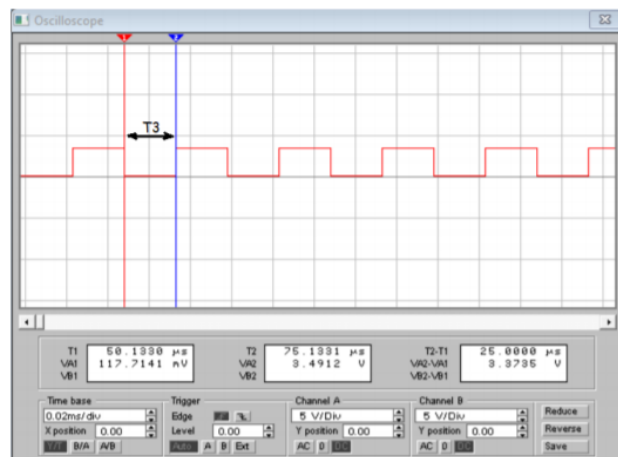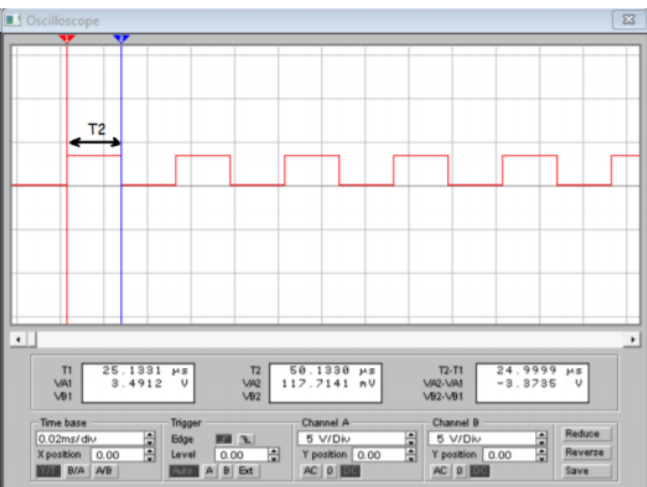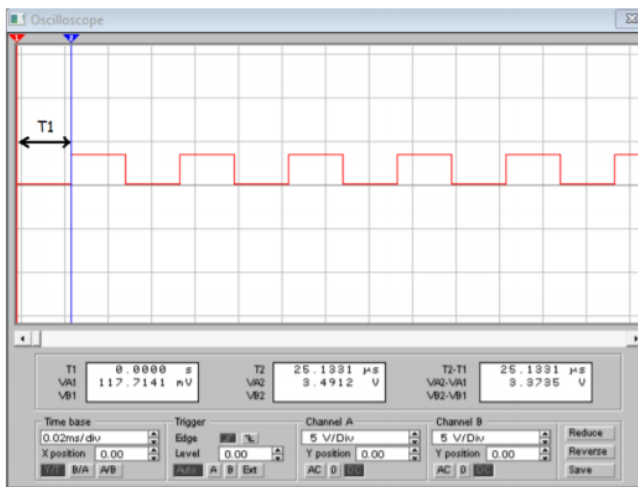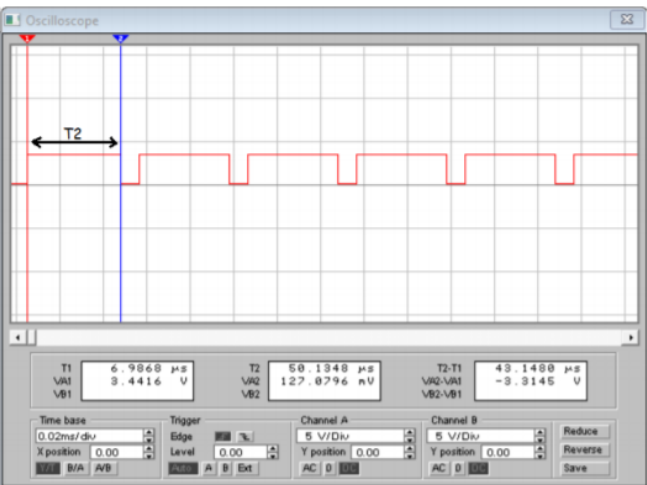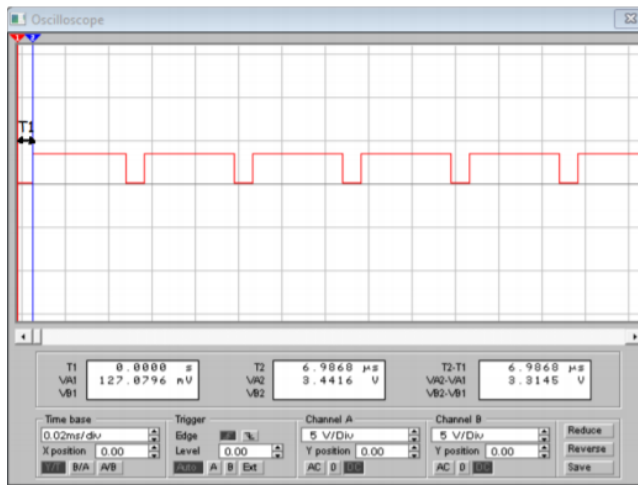

⊗ Schema 2

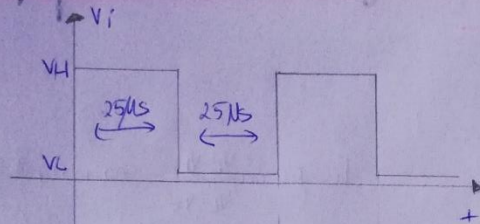illegibile, stampato notturno e illegibile



$$\tau = R \cdot C = 5 \cdot 10^{-6} = 5 \mu s$$

$$t_n = 2,2 \cdot \tau = 11 \mu s$$

$$t_1 = \tau \cdot \ln \frac{V_H - V_L}{V_T - V_L} = 5 \ln \frac{3,5 - 0,2}{1,5 - 0,2} =$$

$$\approx 5 \mu s$$

$$T_1 = t_1 = 5 \mu s$$

$$T_2 = 25 - T_1 + 25 = 50 - 5 = 45 \mu s$$

